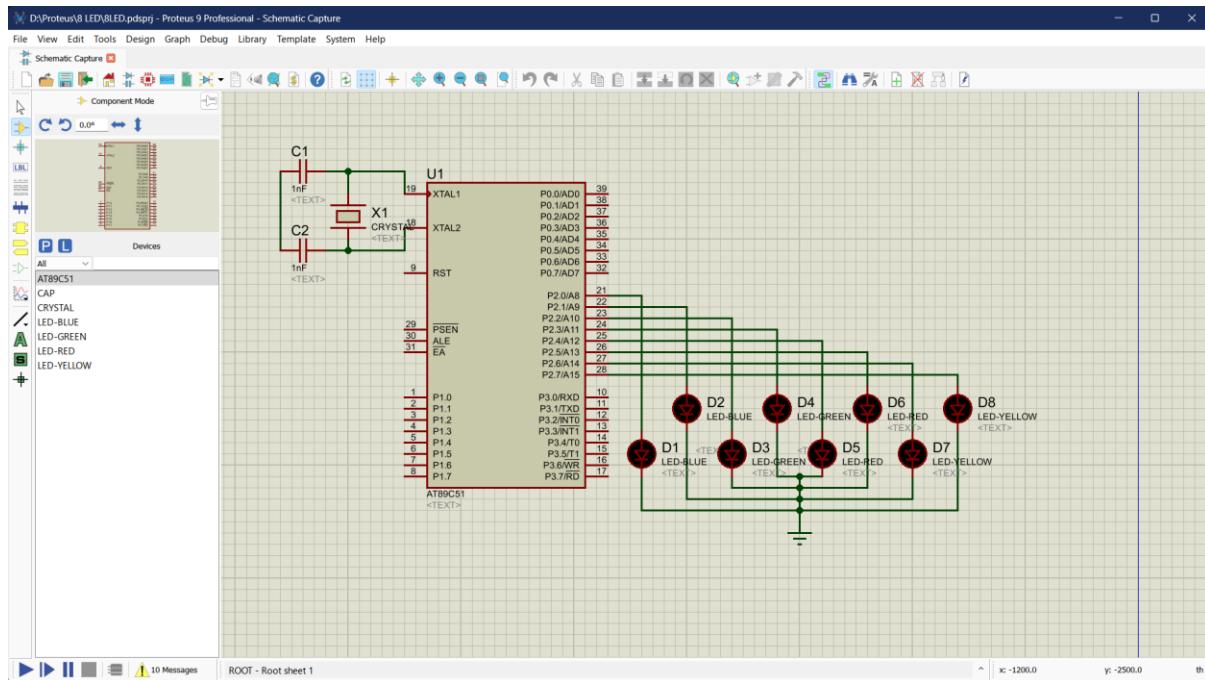


চিত্র : AT89C51 Microcontroller and 8 LED Connect



OUTPUT :

